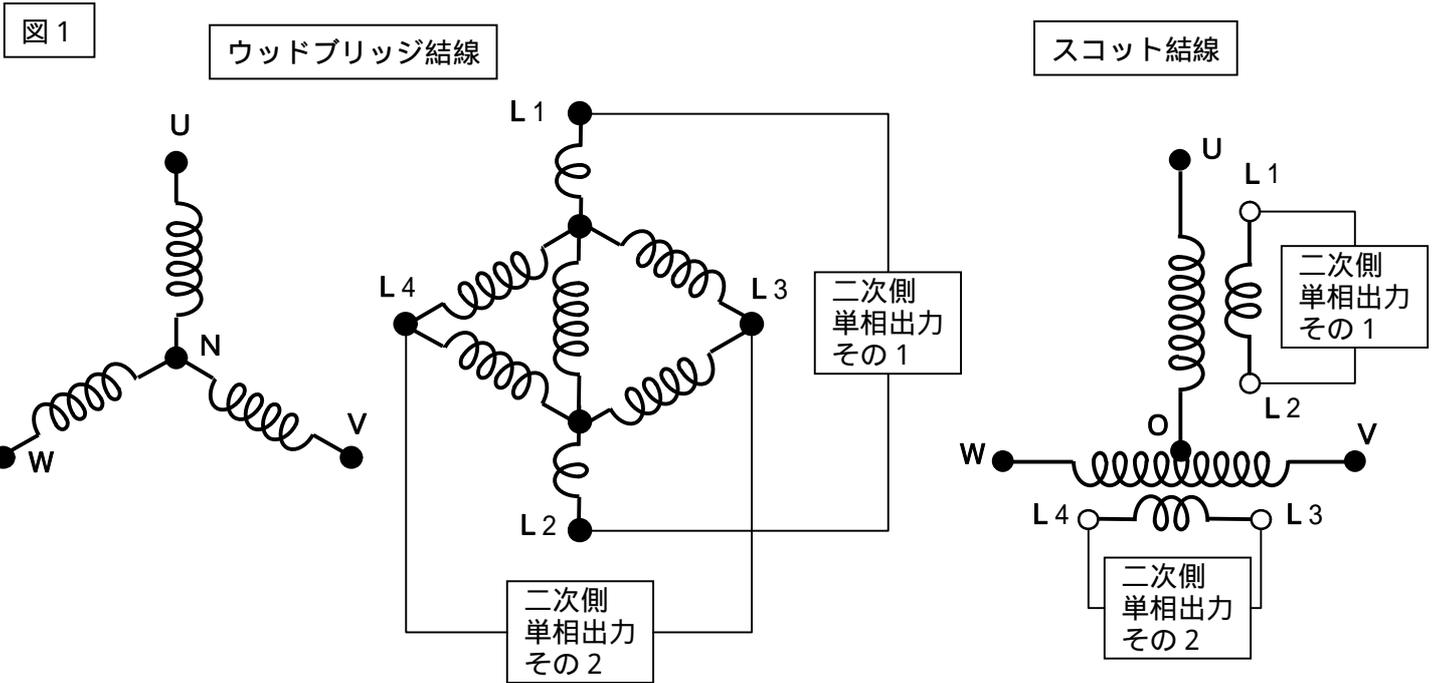


ウッドブリッジ結線の話その1

皆様こんにちは 今回の御題は「ウッドブリッジ結線」です。
 ウッドブリッジ結線？何それですねえ～・・・全く知りません。毎度の事ですが胡散臭い解説を作りました。
 皆様のご高覧を賜れば幸いです。


平成 鹿年 骨月 吉日
 貧電工付属さいたまドズニールン大学 学長 鹿の骨記

ウッドブリッジ結線は三相から单相2組を取り出す結線で用途はスコット結線と似ています。
 主に電気鉄道に用いられ結線は下記ようになります。




ウッドブリッジ結線とスコット結線を示しました。
 スコット結線は別に解説が有りますのでそちらをご覧ください。
 このウッドブリッジ結線を見てナルホド！と直ぐに解る人はこの解説を読む必要が有りません。
 小生を含め多くの方が「何コレ？」と思ったハズです。
 さぁ一緒に勉強しましょう。骨流インチキ臭い講座の始まりはじまりい～・・・
 とは言うものの何が何だか訳がワカランぞこれは・・・

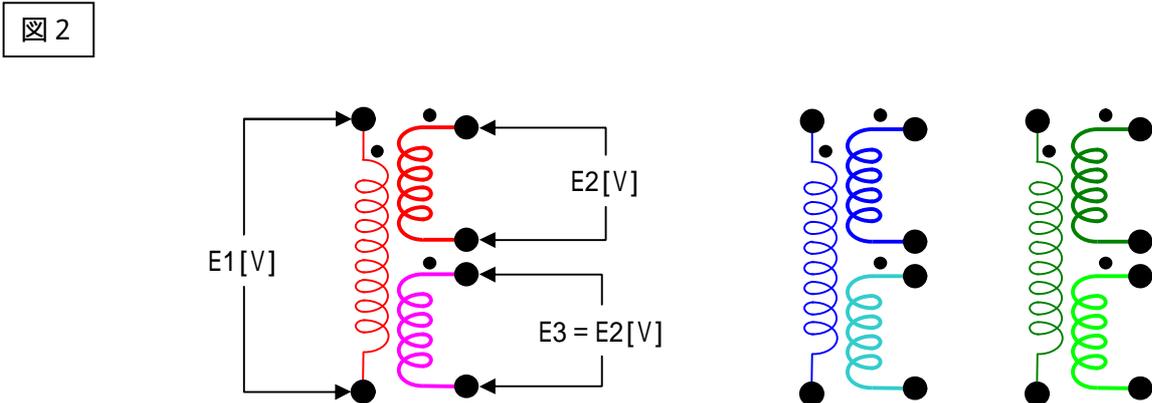下記のように三次巻線を持つ単相変圧器を3基用意します。二次巻線と三次巻線は同じ巻数同じ容量です。
 は極性を表します。




この単相変圧器3基を下図の様に結線します。
 の極性をよく見て下さい。

図3

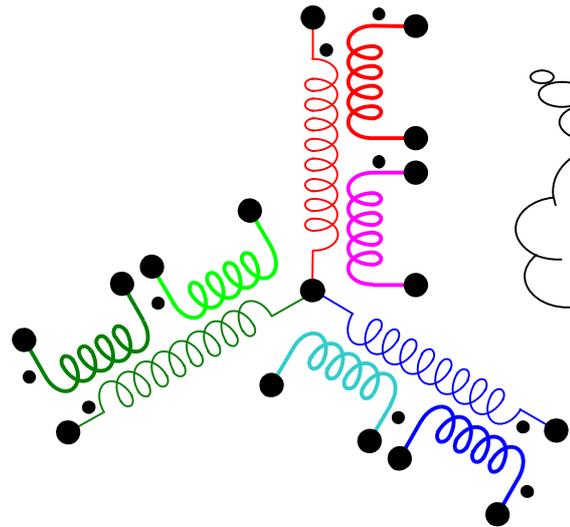

取りあえずこういう配置にして、下図の様に結線する。


図4

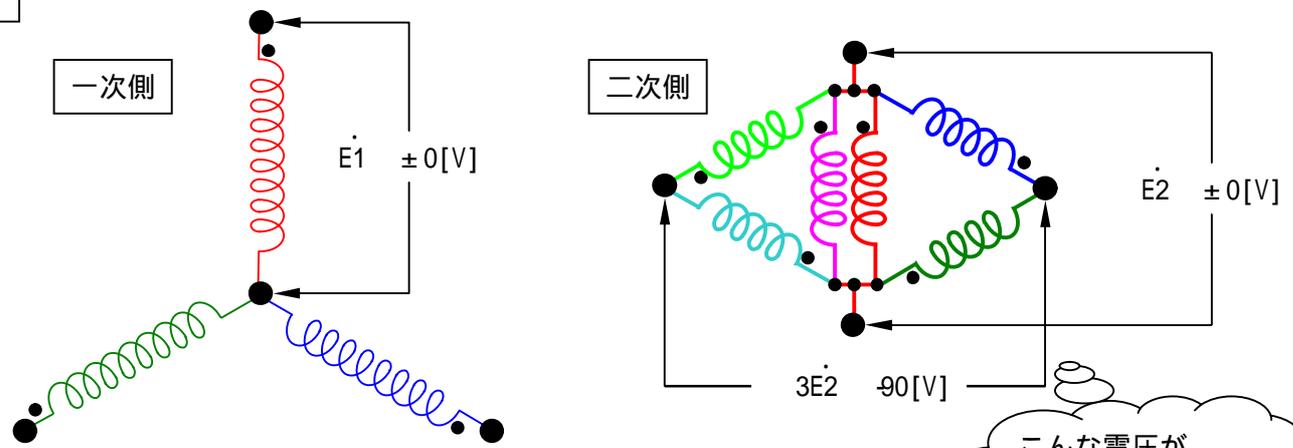

こんな電圧が
 できます。

一次側及び二次側の電圧ベクトル図を書くと下図になります。


図5

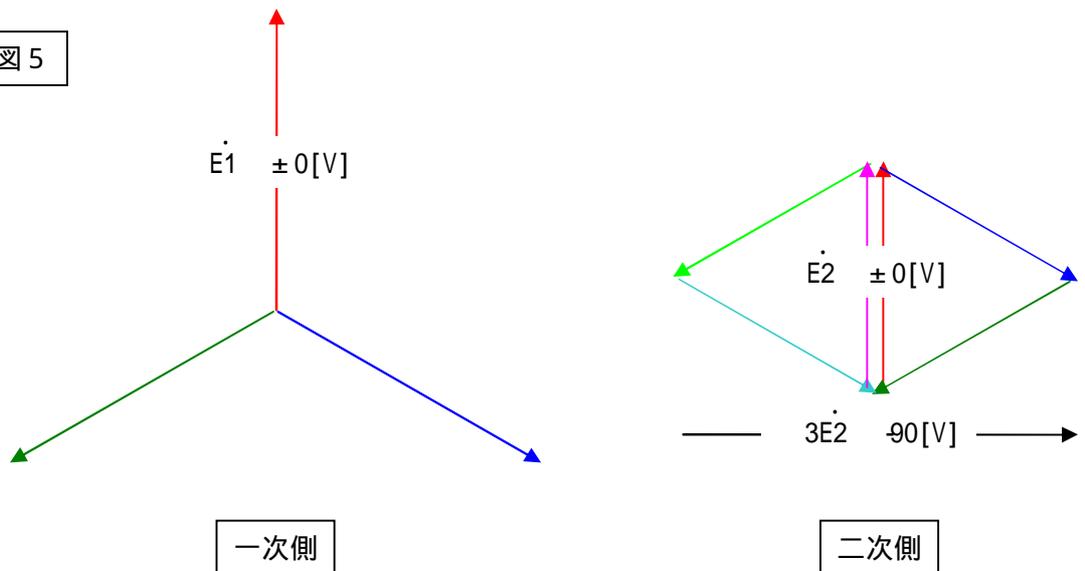

何か間が抜けたベクトル図ですが、こんな感じになります。
 さてこの変圧器に負荷をつないで見ましょう。


負荷を繋ぐ前に電圧と電流の定義をしておきます。
 下図のように負荷 P [VA] を二次側に繋がります。

図 6

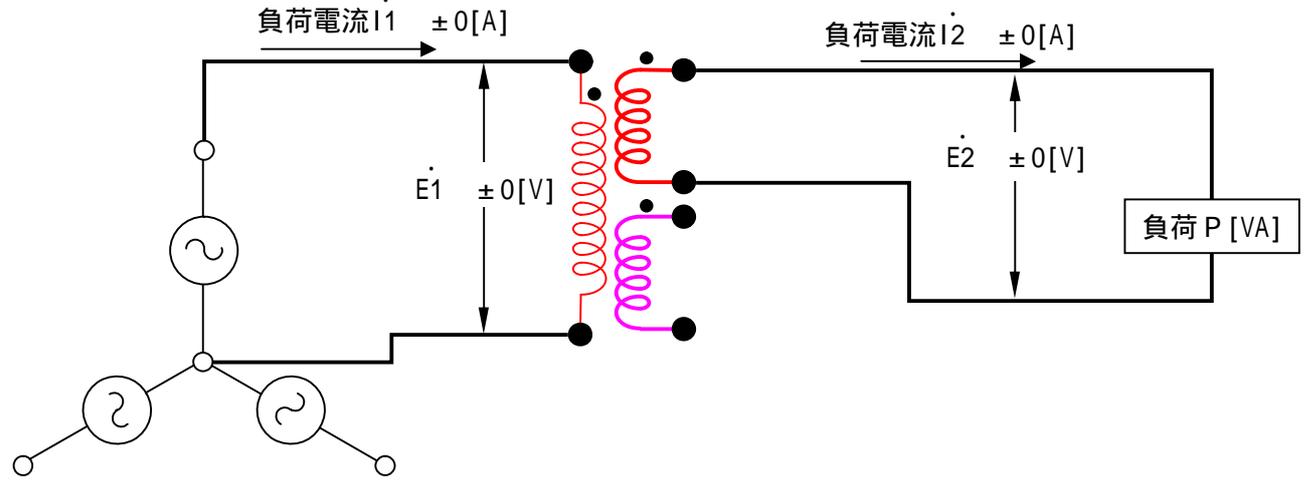

二次電圧 E_2 は二次コイル一つ分の電圧です。
 二次電流 I_2 はこの電圧で負荷 P [VA] に電流を流した時の電流です。
 この時の一次電流を I_1 とします。
 一次電圧 E_1 は相電圧です。線間電圧ではありませんので注意して下さい。
 $E_1 \times I_1 = E_2 \times I_2 = P$ です。
 次の様に接続する場合も有ります。


図 7

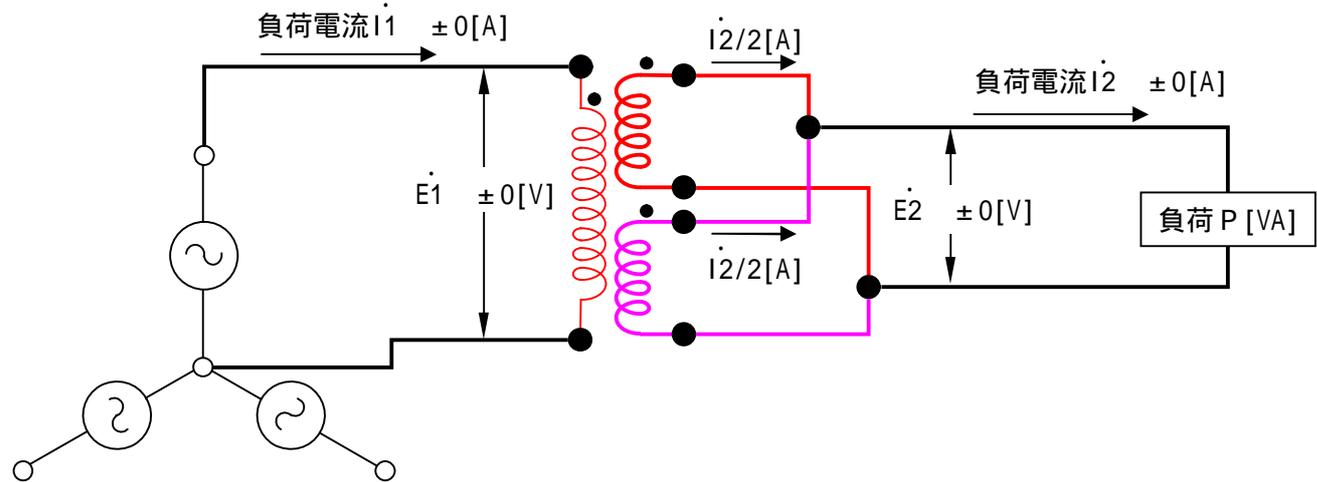


この図では二次コイル 2 組を並列使用していますが負荷が P [VA] で同じですから負荷電流 I_2 は変わりません。
 二次コイルには負荷電流 I_2 が 1/2 ずつ分流することになりますが、この場合でも一次電流は図 6 と同じになります。

さてこの変圧器の二次側に下図のように負荷を接続します。
 この場合どのような電流になるのでしょうか？

図 8

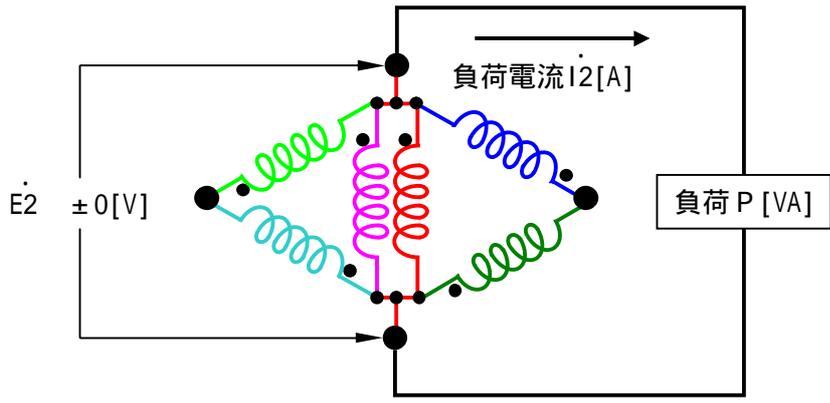


いきなり解析しないでまずは下記で考えます。簡単な普通のY - の場合です。

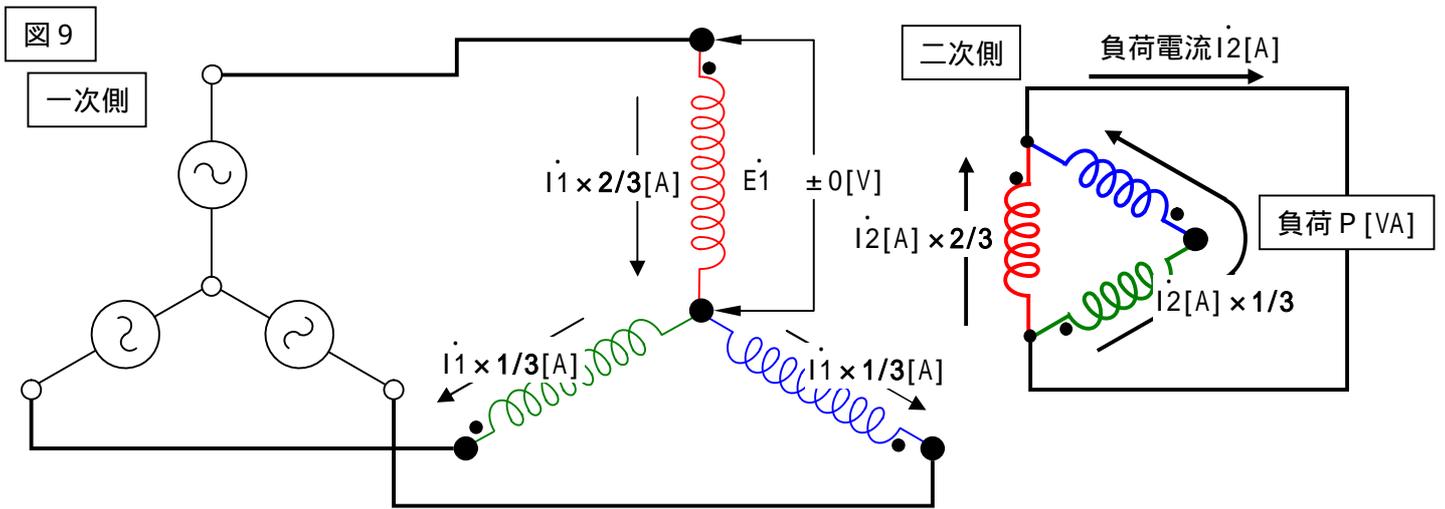


上記に示すような電流分布になります。
 二次側の**赤いコイル**に二次電流の全量が流れそうに思えますが実際は2/3 : 1/3の割合で分流します。
 一次側もやはり2/3 : 1/3の割合で分流します。
 一見二次側の電流は赤いコイルだけを通りそうに見えますがそうではありません。
 何故このような事になるのかは巻末に記載が有ります。







次に二次側を下図のように結線します。

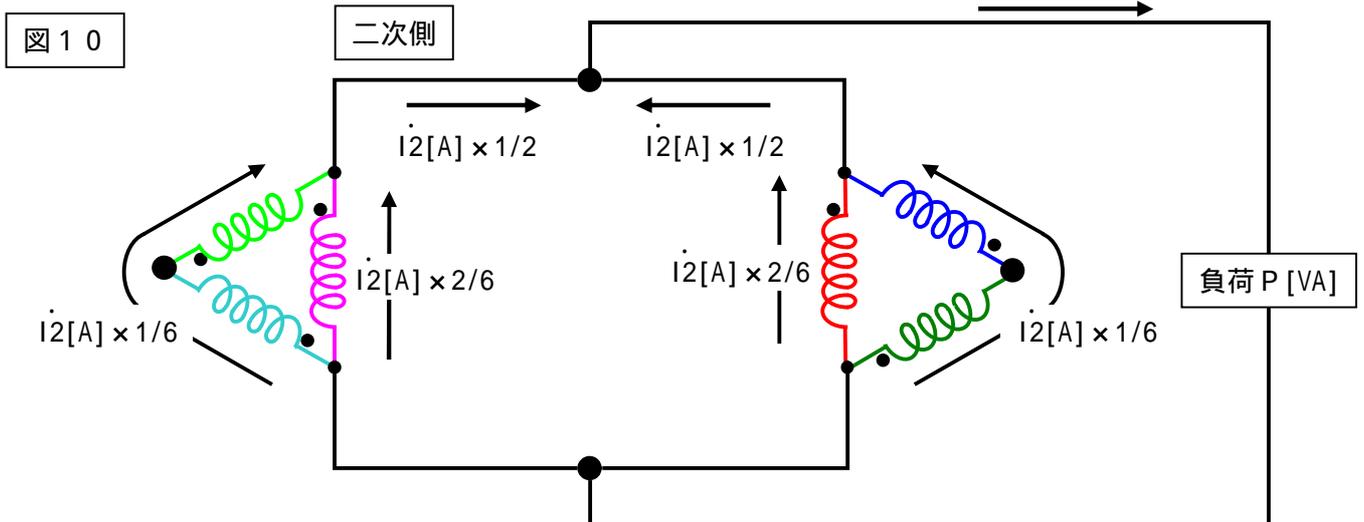

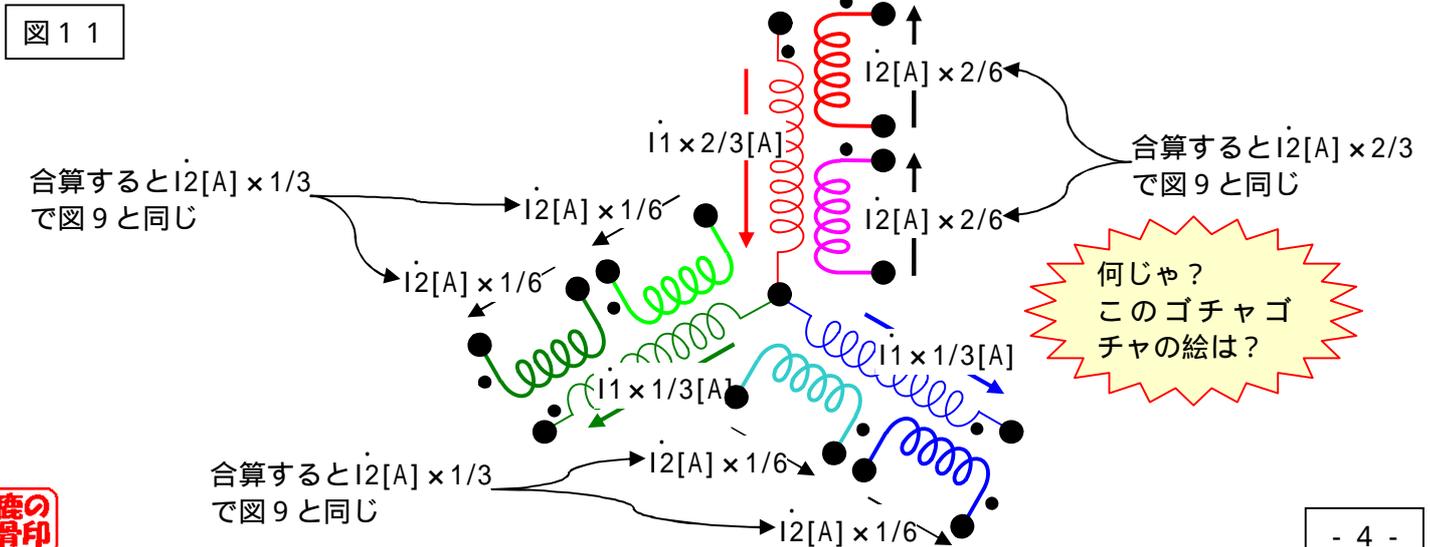この場合は図に示すように二次側の電流は分流します。
 一次側は、図9と全く同じ電流になります。図6と図7で一次側の電流が変わらないのと同じ理屈です。
 下図はその説明図です？




ベクトル図を書いてみましょう。一次側を先に解析します。

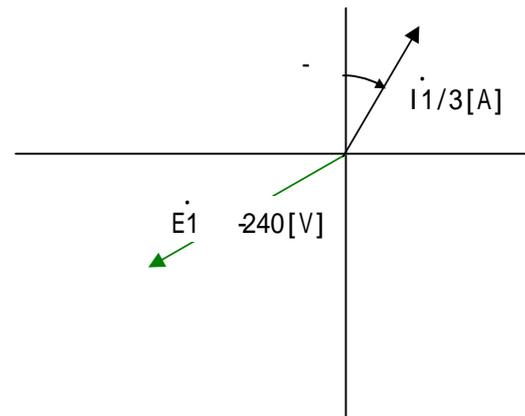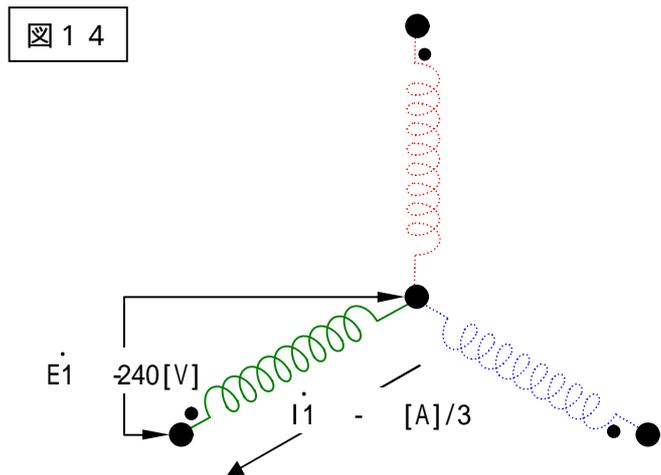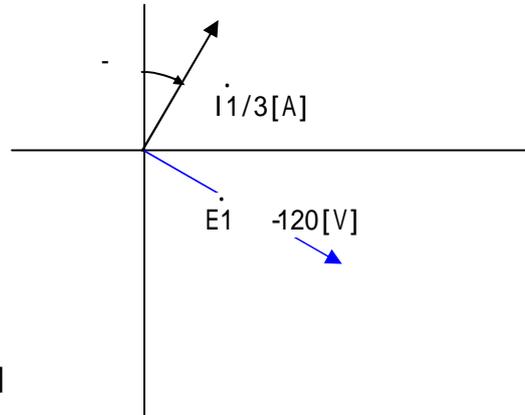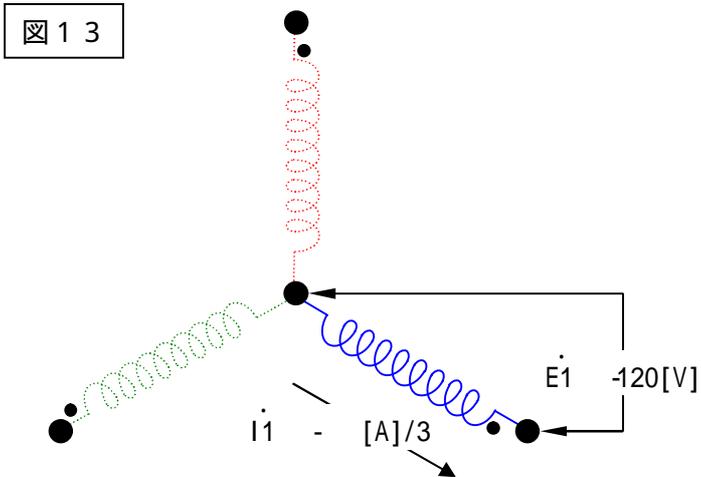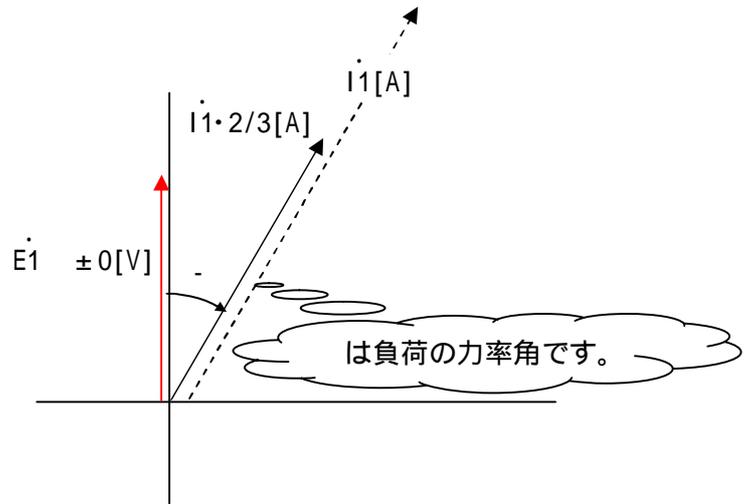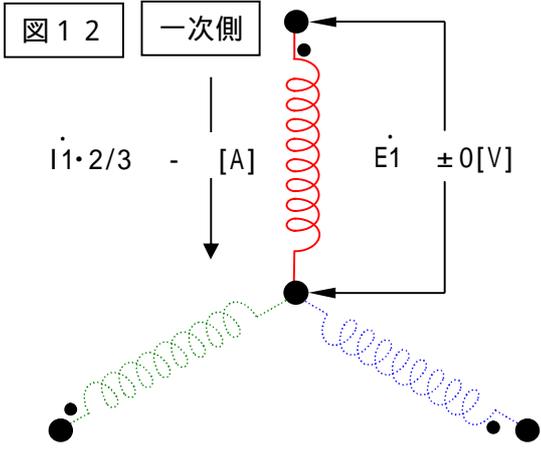

何か無駄にページを
使って内科医？

今度はもう片方に負荷を繋ぎます。


図 1 5

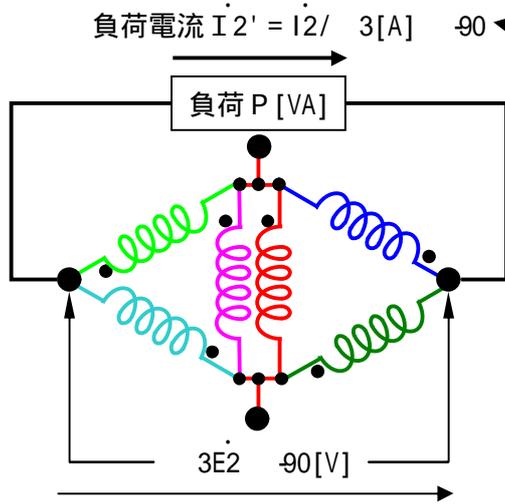

負荷電流 \dot{I}_2' は
負荷電流 \dot{I}_2 と比較して
90 度遅れで大きさが $1/3$ という意味。
負荷容量は P [VA] で同じ。
電圧が 3 倍で 90 度位相なのでこうなる。


この時のベクトル図はこうなります。

図 1 6

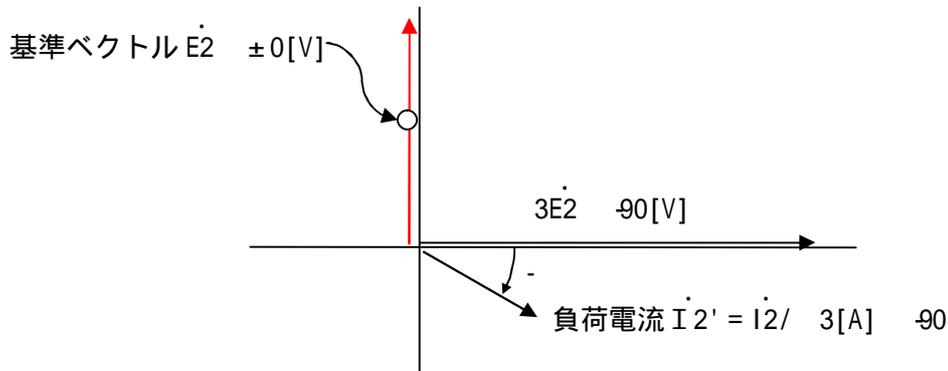

この時、負荷電流 \dot{I}_2' は下図のように分流し、**赤い巻線**及び**ピンクの巻線**には電流が流れません。又一次側もやはり**赤い巻線**には電流が流れません。

図 1 7

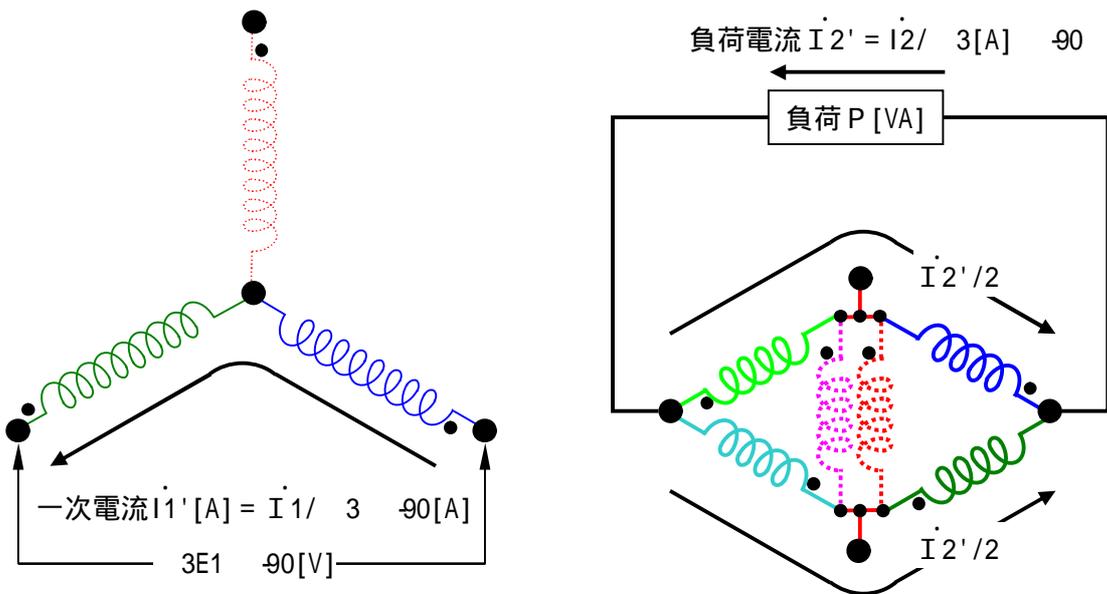

この電流関係のベクトル図を描いてみましょう。

一次側の電流と電圧のベクトル図は下図のようになります。

図 18



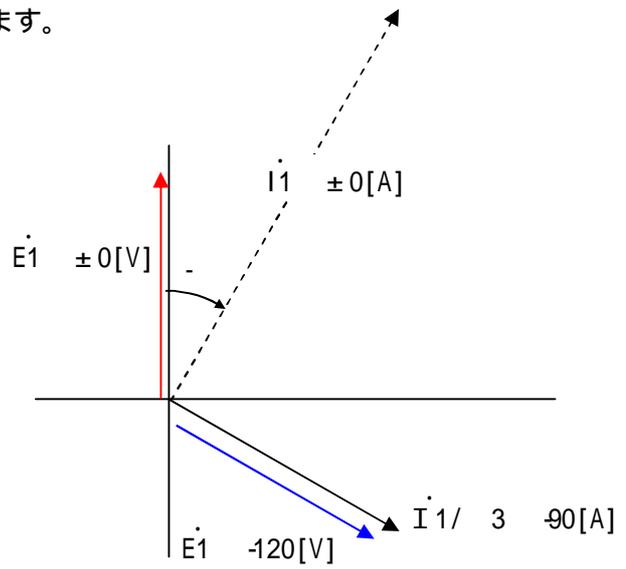
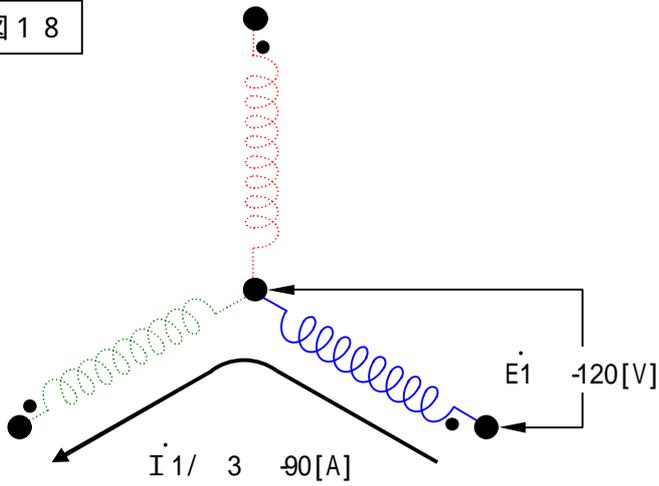
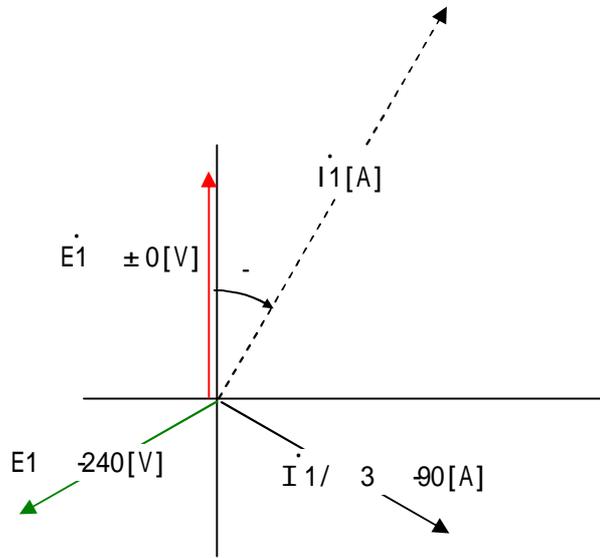


図 19

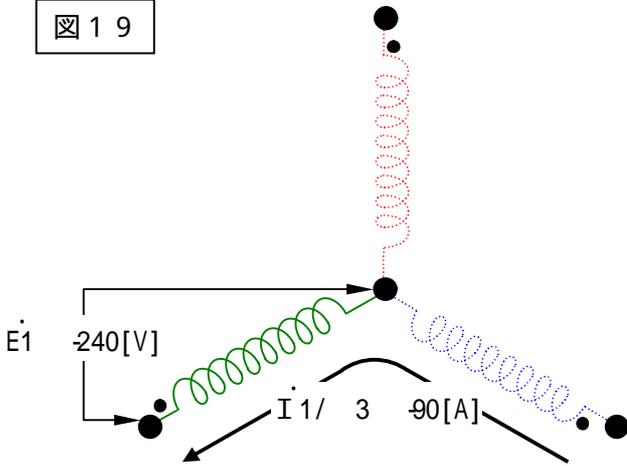

ここで一次側の電流全て書き出して見ます。
 図 12 + 図 13 + 図 14 + 図 18 + 図 19 です。

図 20

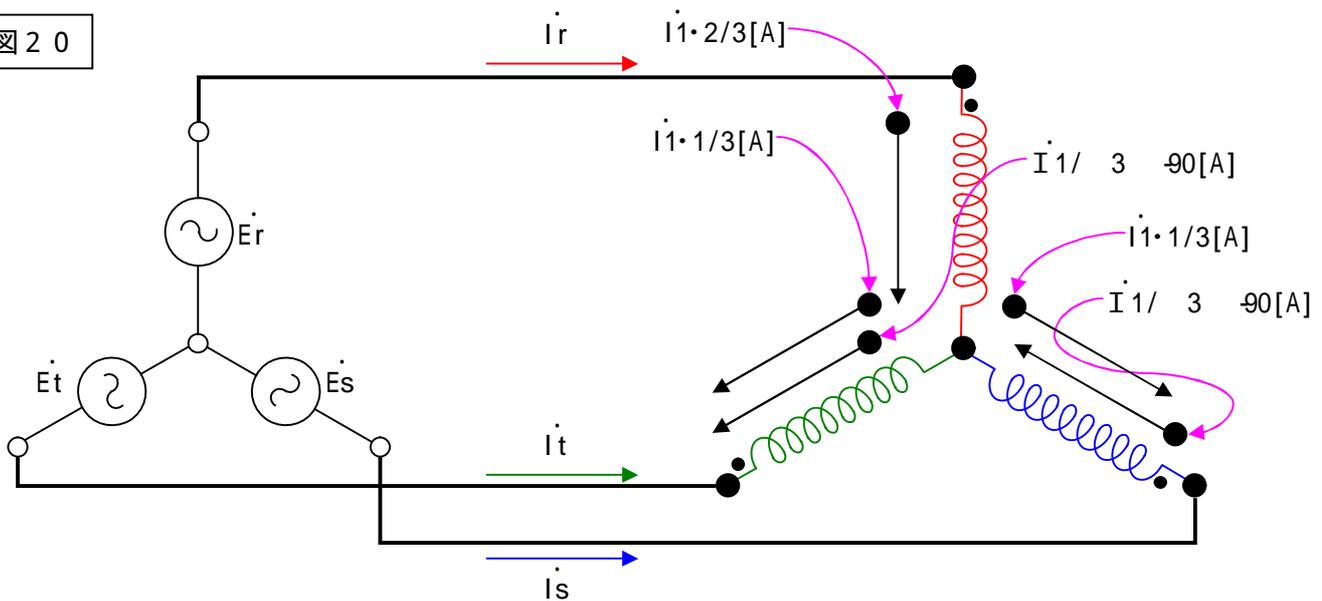

i_r 、 i_s 、 i_t を個別に解析すると次ページのようになります。

\dot{i}_r 、 \dot{i}_s 、 \dot{i}_t は各々下記の計算式となりベクトル図は図示のようになります。

図 2 1 基準ベクトル

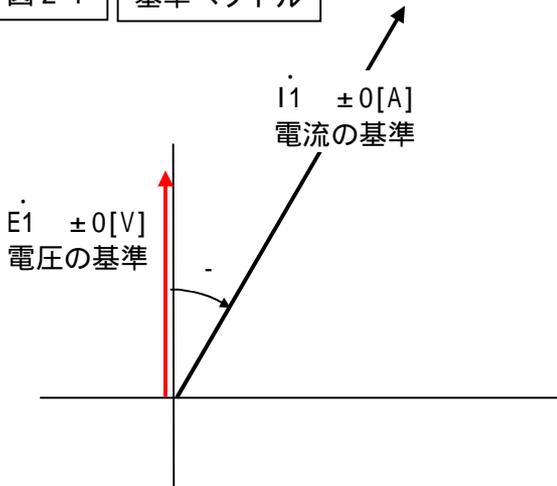


図 2 2 \dot{i}_r の場合


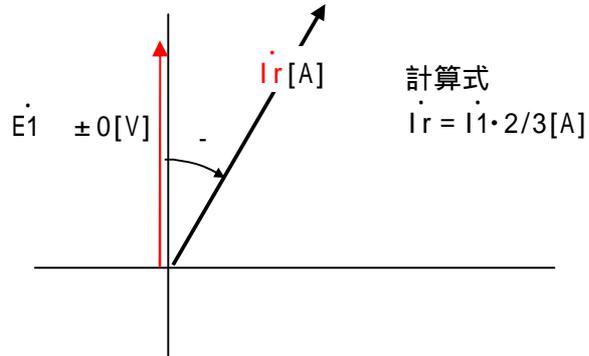



図 2 2 \dot{i}_s の場合

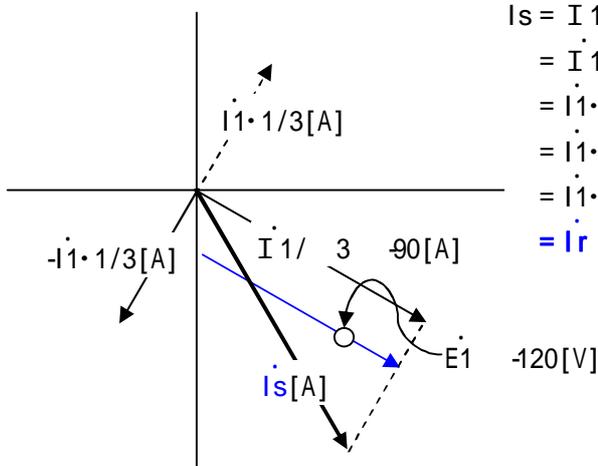

計算式

$$\begin{aligned} \dot{i}_s &= \dot{I}_1 / 3 - 90 [A] - \dot{I}_1 \cdot 1/3 [A] \\ &= \dot{I}_1 \cdot (1/3 - 90 - 1/3) \\ &= \dot{I}_1 \cdot 2/3 \cdot (3/2 - 90 - 1/2) \\ &= \dot{I}_1 \cdot 2/3 \cdot (-j 3/2 - 1/2) \quad < == \text{角度表示を複素数表示に変更} \\ &= \dot{I}_1 \cdot 2/3 \cdot -120 \quad < == \text{複素数表示を角度表示に変更} \\ &= \dot{i}_r \quad -120 \quad < == \text{重要!} \end{aligned}$$

図 2 3 \dot{i}_t の場合

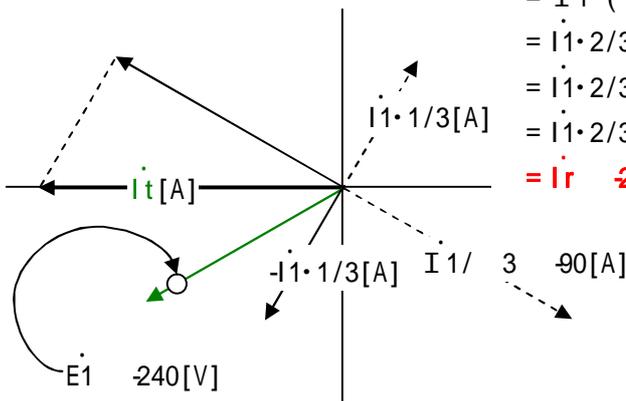


計算式 \dot{i}_s と同様に

$$\begin{aligned} \dot{i}_t &= -\dot{I}_1 / 3 - 90 [A] - \dot{I}_1 \cdot 1/3 [A] \\ &= \dot{I}_1 \cdot (-1/3 - 90 - 1/3) \\ &= \dot{I}_1 \cdot 2/3 \cdot (-3/2 - 90 - 1/2) \\ &= \dot{I}_1 \cdot 2/3 \cdot (+j 3/2 - 1/2) \\ &= \dot{I}_1 \cdot 2/3 \cdot -240 \\ &= \dot{i}_r \quad -240 \quad < == \text{重要!} \end{aligned}$$

\dot{i}_r 、 \dot{i}_s 、 \dot{i}_t を同時に書くと図 2 4 になります。

一次側電流は
完全平衡になる。

図 2 4

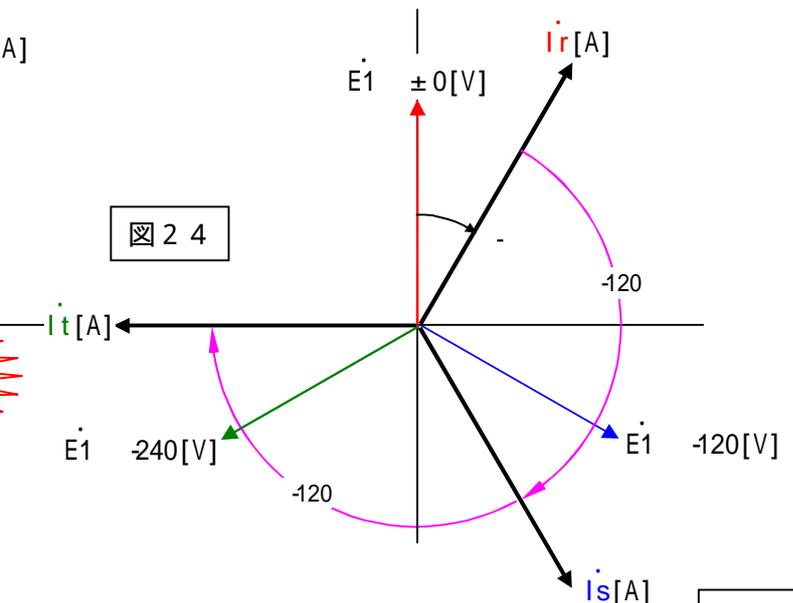

もう少し解析を行います。
 実はこのままではこの変圧器は使い物になりません。
 図1と図4を再度掲載しますので違いを見て下さい。

図1 再度掲載

ウッドブリッジ結線


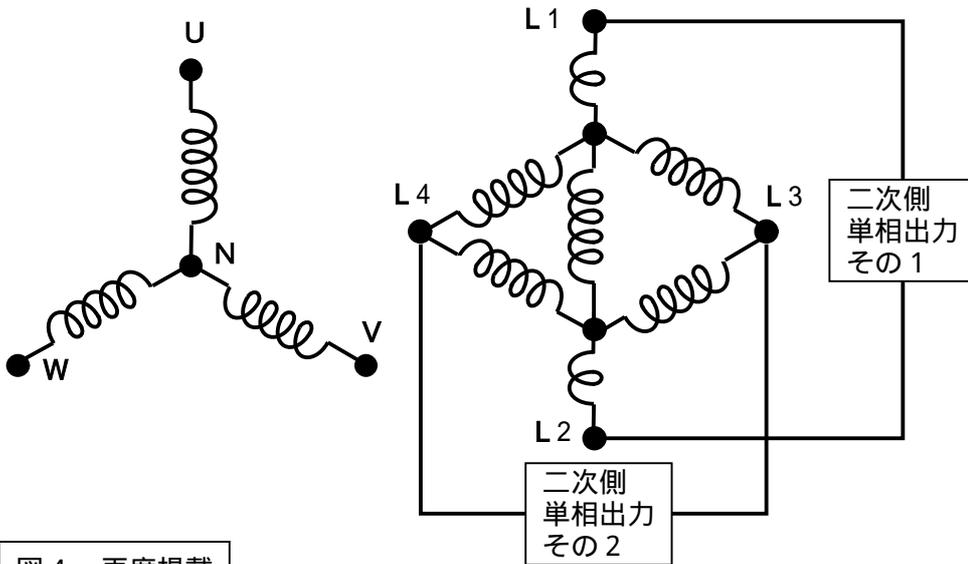


図4 再度掲載

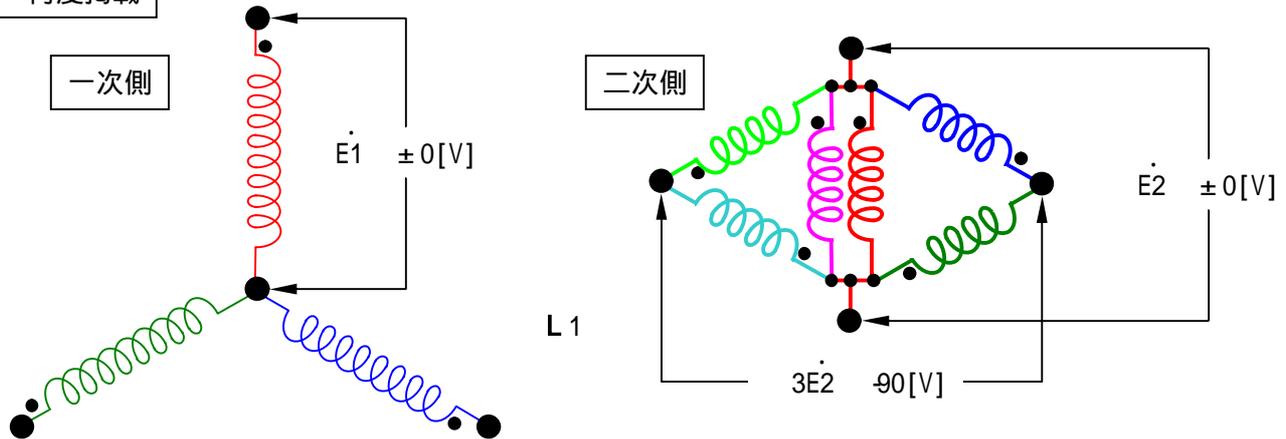

暫く見ていると解りますが、図4では二次側の電圧が2種類有ります。E2と 3E2です。
 单相の電源が2組取れる事がこの結線の利点ですが(相変換変圧器と言う。)電圧が違っていたのでは困ります。
 そこで、電圧の低い側に昇圧用の変圧器を設置して二次側の電圧が同じ電圧になるようにします。
 この結線を「変形ウッドブリッジ結線」と言います。JRの新幹線で実用になっています。
 下図に示します。

図24

変形ウッドブリッジ結線

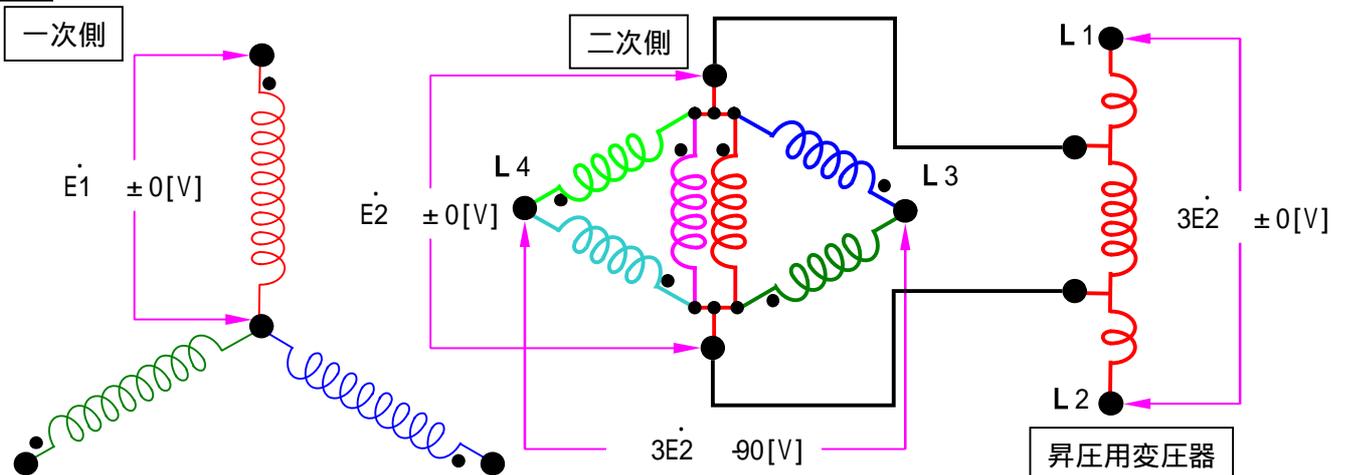


写真 1



図-2 変形ウッドブリッジ変圧器の外観（従来型）

変形ウッドブリッジ変圧器寸法：高さ10×幅10×奥行き10m

昇圧変圧器寸法：高さ10×幅5×奥行き10m

図1と図24を見比べると解りますが、「変形」が付かない「元祖」ウッドブリッジ結線は昇圧用の変圧器を結線の中に組み入れたものです。

実機では写真1に示すように「変形」の方が用いられています。

多分此の方が作りやすいのだと思います。（自信なし？）

写真の出典

鉄道技術研究所：http://www.rtri.or.jp/press/h19/dec21.html

写真 2




こんな変圧器も
有るそうです。

図-1 ルーフ・デルタ結線変圧器の外観（新型）

取りあえず此処まで。 次ページに補習が有るよ。


補習です。

図9 再度掲載

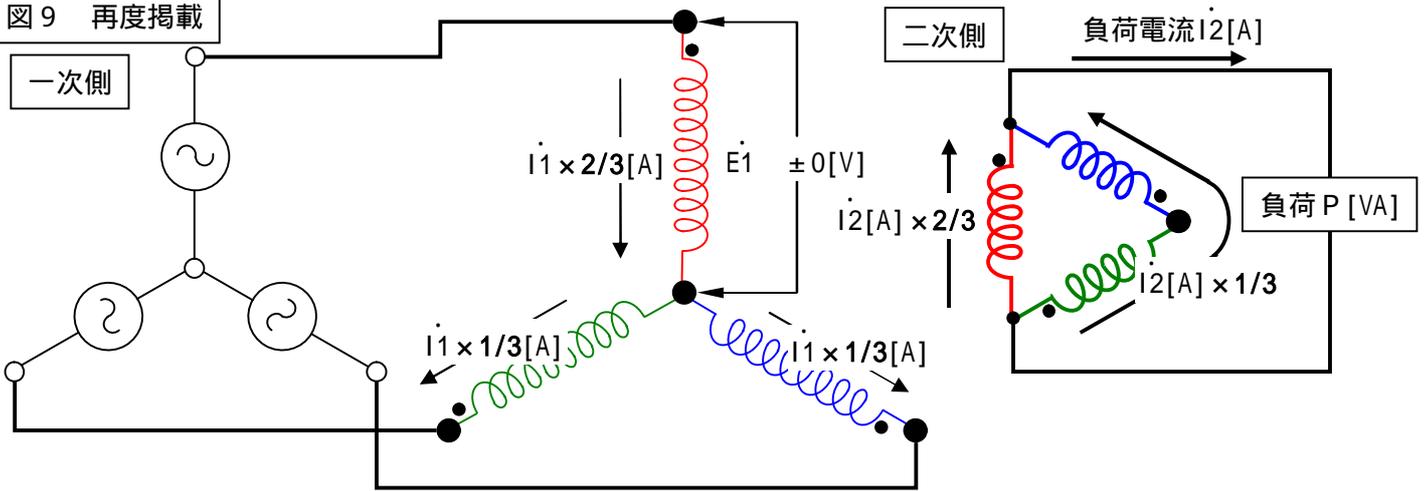

何でこのような電流分布になるのかの説明です。まず下図を見て下さい。

補図1

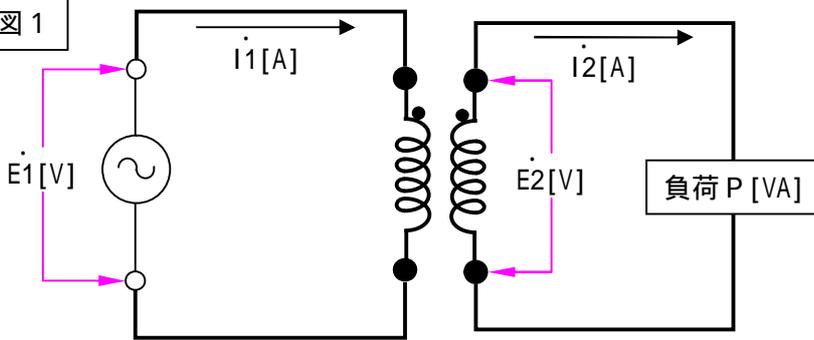

変圧比
 = 一次側電圧 : 二次側電圧
 = $|E1| : |E2|$
 = $n : 1$

変流比 (励磁電流は無視)
 = 一次側電流 : 二次側電流
 = $|i1| : |i2|$
 = $1 : n$

何て事の無い普通の「理想変圧器 (内部インピーダンス無視)」です。

ここで重要な事は変圧比が $n : 1$ の場合、変流比が $1 : n$ に必ずなると言う事です。


一次側に $I1 [A]$ の電流が流れた時には必ず二次側に $I1$ の n 倍の電流 $I2$ が流れるという事です。

「一次側だけ流れて二次側には流れない」とか「二次側だけに流れて一次側には流れない」

と言う事はあり得ません。< == 非常に重要！


仮に図9に於いて下記のように二次電流が流れたと仮定します。

補図2

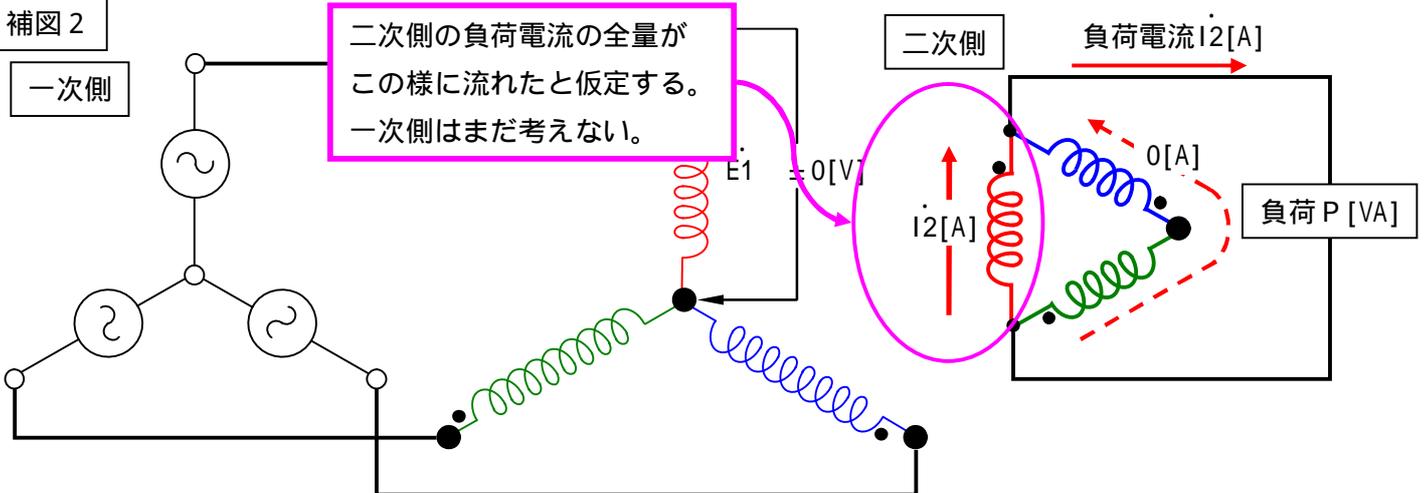


この場合の一次電流を次ページで考えます。

補図 3

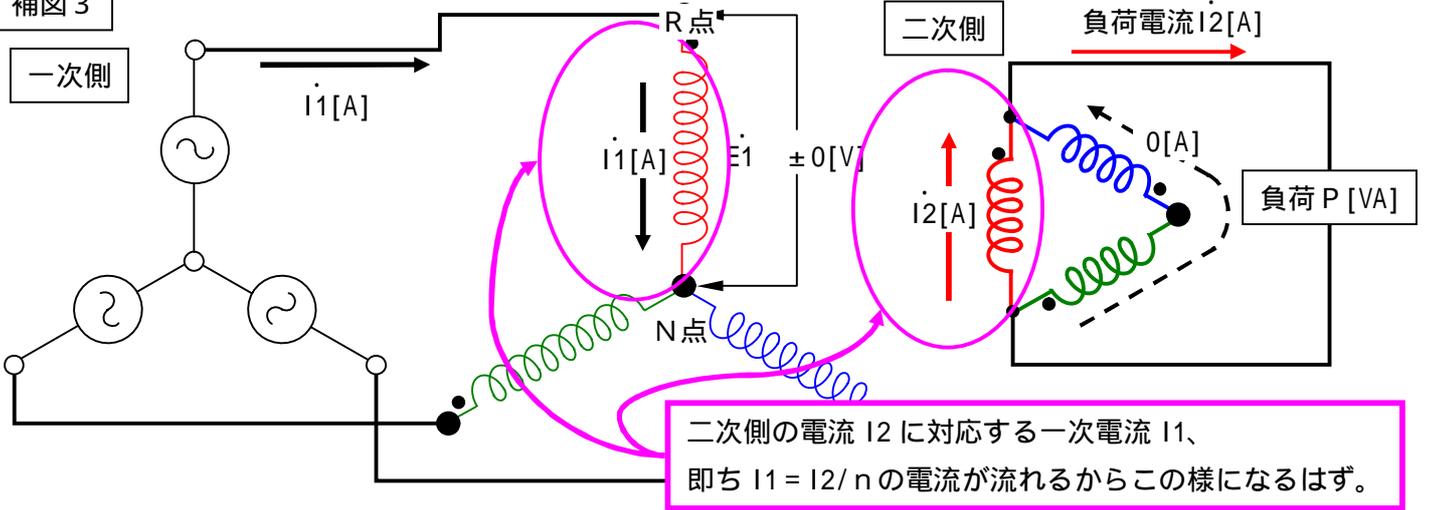

一見正解のようになりますが、実は大間違いです。
 一次側の電流 i_1 はR点を通してN点に至りますが、この先が有りません。
 行き止まりになっています。 **< = 絶対におかしい!**
 これはマズイという事で下図のように考えます。

補図 4

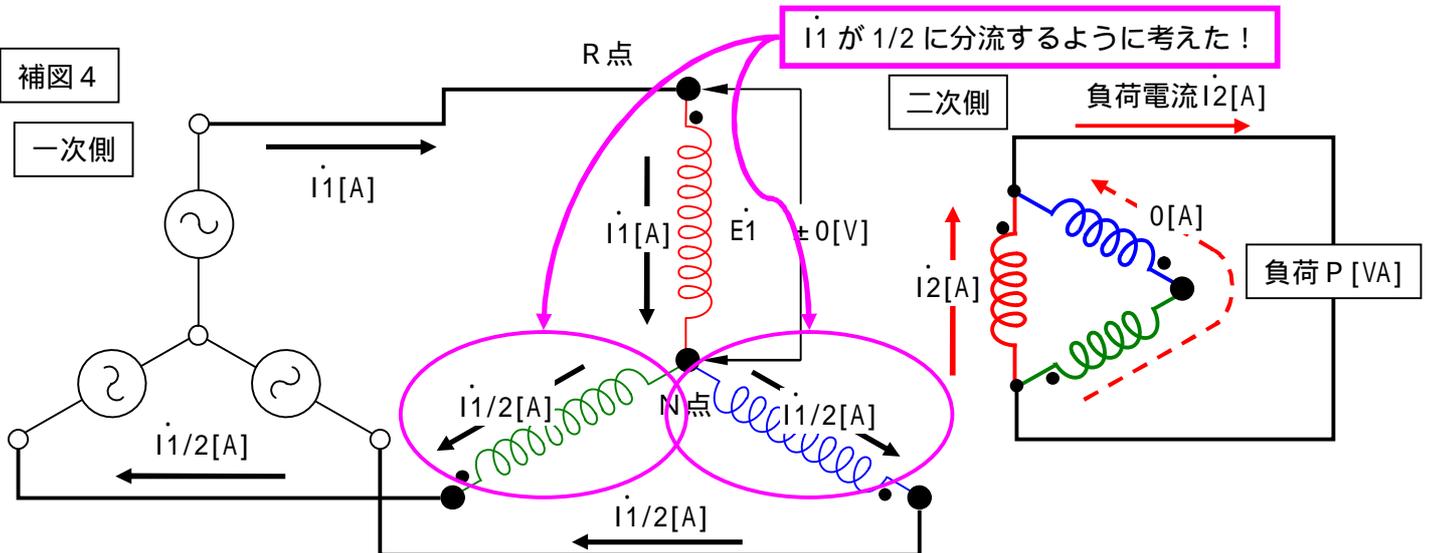

今度は正解だろう!と思われませんが、これも大間違いです。
 補図 1 の説明をもう一度良く読んで下さい。
 この分流した一次電流に対応した二次電流が補図 4 には有りません。
 つまり一次側だけに電流が流れて二次側には流れないという事は有り得ないのです。
 ですから、電流分布は下図となります。(辻褄が合った電流が流れるという事です。)

補図 4

